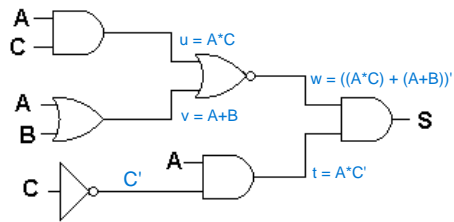



Univali – Circuitos Digitais – Lista de exercícios 01 – lógica combinacional

1) Escrever a expressão booleana correspondente aos diagramas abaixo:


a. $s = (AC + A+B)'AC'$




b. $s = ((A+C)(C+B)')'((CB)'+AB)'$

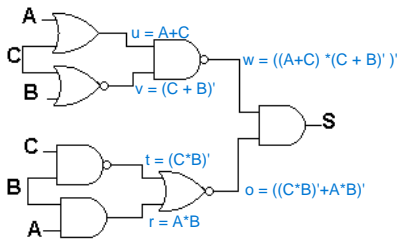

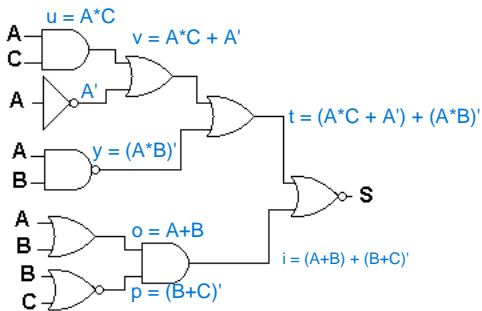c. $s = ((AC + A') + (AB)' + A+B + (B+C)')$



d. $s = (((AB)'(A+C))'((BC)(AC)))'$

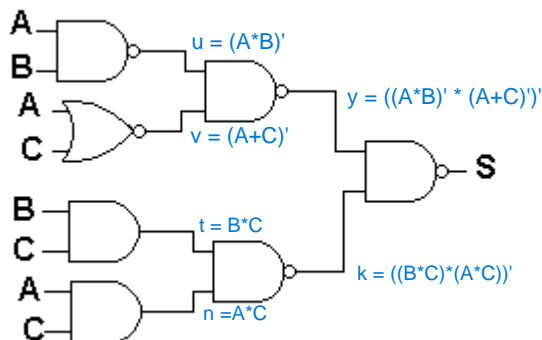

2) Desenhar o diagrama representando cada uma das expressões abaixo;

a. $\overline{A.C} + \overline{B} + (\overline{B.C}) + (\overline{AB}) + (\overline{BCD})$

b. $\overline{[\overline{B.(C+D)} + \overline{A} + (\overline{B.C})]}.B + \overline{A.B.C}$

c. $\overline{\overline{A.B.C} + A + B + D}$

d. $\overline{\overline{A.C.B}} + \overline{\overline{C + D + B + A}}$

3) Representar a tabela verdade das expressões abaixo:

a. $\overline{A + C} + B(\overline{A + C}) + \overline{AB}$

A	B	C				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

b. $B.[\overline{(BC)} + \overline{(A+B)}]$

A	B	C				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

$$c. \quad \overline{\overline{(A + \overline{B} + C)} \cdot (\overline{A \cdot B \cdot C})}$$

A	B	C				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				


d. $\overline{\overline{A + C + B + (A.B)}}$

A	B	C				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				


4)

5) Representar as expressões abaixo em mapas de Karnaugh e obter a expressão simplificada:

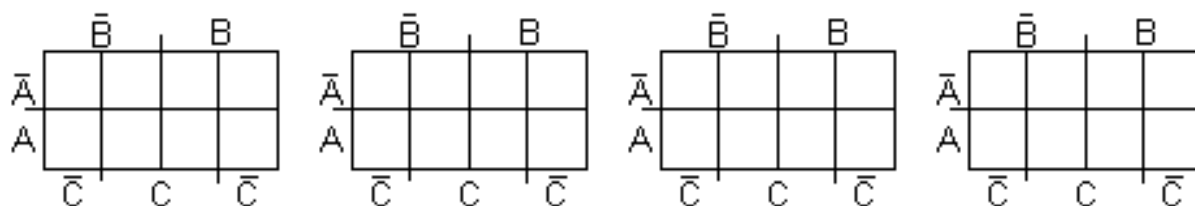
a) $\overline{AC} + B(\overline{A+C}) + (\overline{AB})(\overline{BC})$



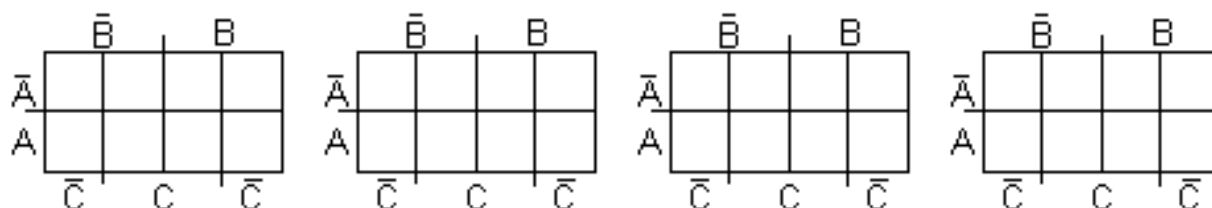
b) $\overline{[B.C + A] + A(B+C)}B + \overline{ABC}$



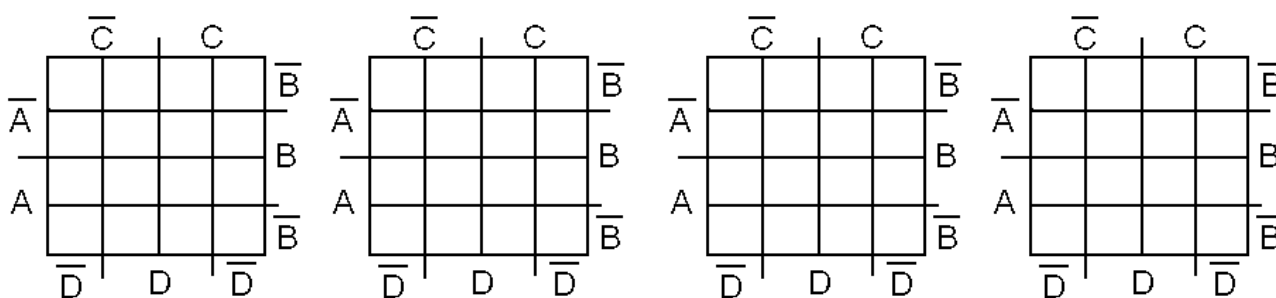
c) $\overline{\overline{ABC} + \overline{ABD}}$



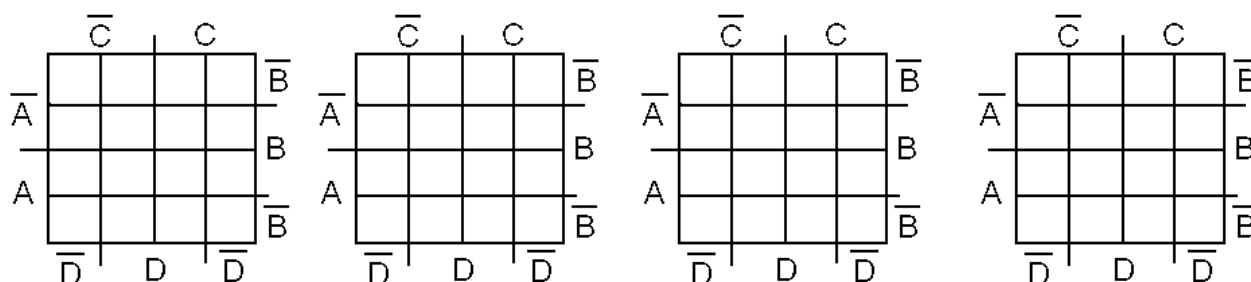
d) $\overline{\overline{A+C+B} + \overline{C+D+B+A}}$






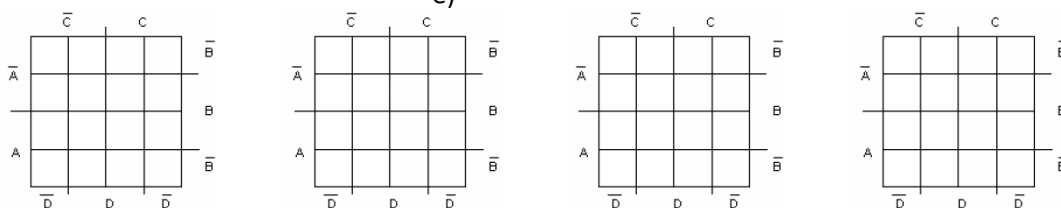
e) $\overline{A.C} + \overline{B} + (\overline{A.C}) + (\overline{AB}) + (\overline{BCD})$






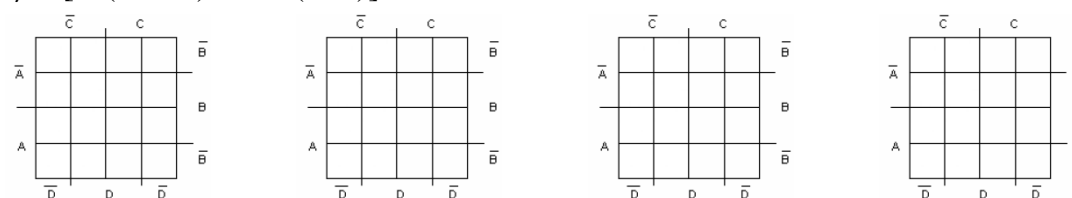
f) $\overline{[B.(C+D) + \overline{A} + (B.C)].B} + \overline{A.B.C}$



g) $\overline{A.B.C} + \overline{A+B+D}$

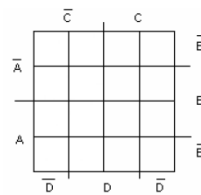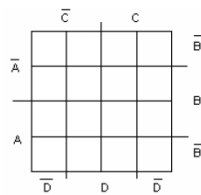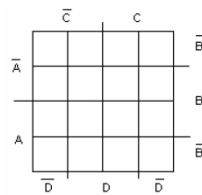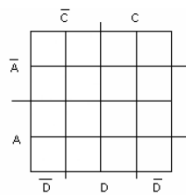

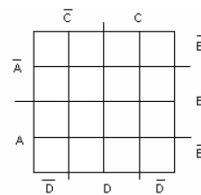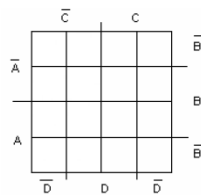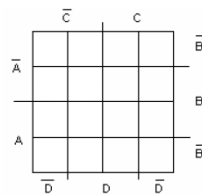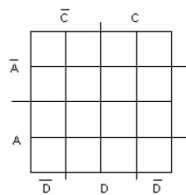h) $\overline{A.C.B} + \overline{C+D+B+A}$



6) Para cada tabela verdade abaixo, projete um circuito lógico que se comportará de acordo com a tabela-verdade (obs.: utilize a álgebra booleana para obter o circuito mais simples)

a)

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

c)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

b)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

d)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0